


1. 組別：第 22 組
2. 組員：404415073 電機二 蔡孟勳 404415055 電機二 劉恩瑞
3. 題目名稱：實驗 10 自動販賣機
4. 功能說明：

這次的實驗為撰寫一個自動販賣機

共有四個輸入訊號分別為 5 元或 10 元、購買和退幣，按下 5 元鍵，則代表投了 5 元；按下 10 元鍵，則代表投了 10 元；按下購買鍵，則代表花了 15 元買東西；按下退幣鍵，則代表重新開始。輸出訊號則分為兩種，一種是以 4 顆 LED 代表目前有多少錢，每顆 LED 分別代表 5 元，另一種是判斷是否可以購買的燈，若超過 15 元，則燈會亮起。

整個電路的功能為：模擬實際的自動販賣機

5. 硬體架構圖：

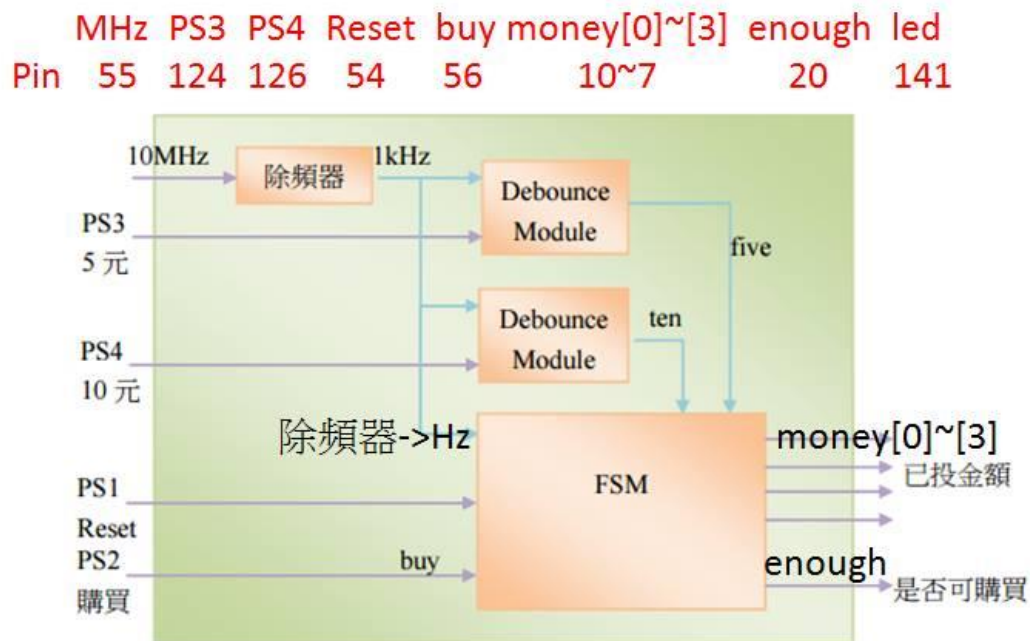

電路設計的想法:

本次實驗我們選擇以 Moore 的方式完成，我們先以除頻器將 10MHz 的脈波降至 1kHz 和 1Hz，1kHz 是為了讓 5 元和 10 元的按鍵得以消除彈跳，1Hz 則是為了驅動本次的 FSM。其實剩下的 FSM 只要將 state table 畫好，並隨著輸入變化即可，投 5 元就亮一顆燈，投 10 元就亮兩顆燈，超過 20 元時，以 20 元（四顆燈）表示，超過 15 元時，可購買的燈會亮起；按下購買鍵就暗三顆燈，若原本就少於三顆燈，狀態則維持原樣、按下退幣鍵就讓一切重頭開始，這樣就可以完成本次的實驗了。

000	S ₀ ... Reset
001	S ₁ ... 5
010	S ₂ ... 10
011	S ₃ ... 15
100	S ₄ ... 20

(左圖為 state description)

(下圖為 state table)

input			present → next
five	ten	buy	
0	0	0	不變
1	0	0	S ₀ → S ₁ , S ₁ → S ₂ , S ₂ → S ₃ , S ₃ → S ₄ , S ₄ → S ₄
0	1	0	S ₀ → S ₂ , S ₁ → S ₃ , S ₂ → S ₄ , S ₃ → S ₄ , S ₄ → S ₄
0	0	1	S ₀ → S ₀ , S ₁ → S ₁ , S ₂ → S ₂ , S ₃ → S ₀ , S ₄ → S ₁

6. 程式碼&註解：

```

1 module exp10(money, enough, led, MHz, PS3, PS4, Reset, buy); //自動販賣機模組宣告
2   input MHz, PS3, PS4, Reset, buy; //輸入為MHz, PS3, PS4, Reset, buy
3   output reg [3:0] money; //保留輸出money[0]~[3]的值到下一次指定新值
4   output enough, led; //輸出為enough, led
5   wire kHz, Hz, five, ten; //自動販賣機的邏輯電路圖中會用到4條線連接不同模組
6   reg [2:0] current, next; //保留current[0]~[2], next[0]~[2]的值到下一次指定新值
7   parameter s0=3'd0, s1=3'd1, s2=3'd2, s3=3'd3, s4=3'd4; //定義固定的值s0為0, s1為1, s2為2, s3為3, s4為4
8
9   div10000 d1(kHz, MHz); //使用除頻器1的模組，輸出為kHz，輸入為MHz
10  div1000 d2(Hz, kHz); //使用除頻器2的模組，輸出為Hz，輸入為kHz
11  debounce d3(five, PS3, kHz); //使用消除彈跳模組，輸出為five，輸入為PS3, kHz
12  debounce d4(ten, PS4, kHz); //使用消除彈跳模組，輸出為ten，輸入為PS4, kHz
13
14  always@(current, five, ten, buy) //當current, five, ten, buy的值有改變時，底下的Behavioral Model的敘述會被執行
15  begin //開始
16    if(five==1) //如果five的值等於1，執行以下敘述
17    case(current) //current的值為true時，執行以下敘述
18      s0: next=s1; //current為s0時，next=s1
19      s1: next=s2; //current為s1時，next=s2
20      s2: next=s3; //current為s2時，next=s3
21      s3: next=s4; //current為s3時，next=s4
22      s4: next=s4; //current為s4時，next=s4
23      default: next=s0; //當current為其他值時，next=s0
24    endcase //結束case
25
26    else if(ten==1) //其他如果ten的值等於1，執行以下敘述
27    case(current) //current的值為true時，執行以下敘述
28      s0: next=s2; //current為s0時，next=s2
29      s1: next=s3; //current為s1時，next=s3
30      s2: next=s4; //current為s2時，next=s4
31      s3: next=s4; //current為s3時，next=s4
32      s4: next=s4; //current為s4時，next=s4
33      default: next=s0; //當current為其他值時，next=s0
34    endcase //結束case
35
36    else if(buy==0) //其他如果buy的值等於0，執行以下敘述
37    case(current) //current的值為true時，執行以下敘述
38      s0: next=s0; //current為s0時，next=s0
39      s1: next=s1; //current為s1時，next=s1
40      s2: next=s2; //current為s2時，next=s2
41      s3: next=s0; //current為s3時，next=s0
42      s4: next=s1; //current為s4時，next=s1
43      default: next=s0; //當current為其他值時，next=s0
44    endcase //結束case
45
46    else //其他情況
47      next=current; //next的值變為current的值
48    end //結束

```

```

50 always@(posedge Hz or negedge Reset) //當Hz正緣觸發或Reset負緣觸發時，底下的Behavioral Model的敘述會被執行
51 if(!Reset) //如果Reset反相為true，執行以下敘述
52     current<=s0; //current的值變為s0
53 else //其他情況
54     current<=next; //current的值變為next的值
55
56 assign enough=(current==s3 || current==s4); //宣告enough的值為current==s3或current==s4的邏輯判斷
57
58 always@(current) //當current的值有變動時，底下的Behavioral Model的敘述會被執行
59 case(current) //current的值為true時，執行以下敘述
60     s0:money=4'b0000; //current為s0時，money的值為二進位0000
61     s1:money=4'b0001; //current為s1時，money的值為二進位0001
62     s2:money=4'b0011; //current為s2時，money的值為二進位0011
63     s3:money=4'b0111; //current為s3時，money的值為二進位0111
64     s4:money=4'b1111; //current為s4時，money的值為二進位1111
65     default: money=4'b0000; //current為其他值時，money的值為二進位0000
66 endcase //結束case
67 assign led=1'b1; //宣告led的值為1
68 endmodule //結束模組
69
70 module div1000(out,in); //除頻器除以1000的模組宣告
71 input in; //輸入為in
72 output reg out; //保留輸出out的值到下一次指定新值
73 reg [8:0]counter; //保留輸出counter[0]~[8]的值到下一次指定新值
74 always@(posedge in) //當in正緣觸發時，底下的Behavioral Model的敘述會被執行
75 if(counter==9'd499) //如果counter的值等於499時，執行以下敘述
76 begin //開始
77     counter<=9'd0; //counter的值變為0
78     out<=~out; //out反相
79 end //結束
80 else //其他情況
81     counter<=counter+9'd1; //conuter的值+1
82 endmodule //結束模組
83
84 module div10000(out,in); //除頻器除以10000的模組宣告
85 input in; //輸入為in
86 output reg out; //保留輸出out的值到下一次指定新值
87 reg [12:0]counter; //保留輸出counter[0]~[12]的值到下一次指定新值
88 always@(posedge in) //當in正緣觸發時，底下的Behavioral Model的敘述會被執行
89 if(counter==13'd4999) //如果counter的值等於4999時，執行以下敘述
90 begin //開始
91     counter<=13'd0; //counter的值變為0
92     out<=~out; //out反相
93 end //結束
94 else //其他情況
95     counter<=counter+13'd1; //conuter的值+1
96 endmodule //結束模組
97
98 module debounce(out,in,kHz); //消除彈跳的模組宣告
99 input kHz,in; //輸入為kHz,in
100 output out; //輸出為out
101 reg [10:0]d; //保留d[0]~d[10]的值到下一次指定新值
102 always@(posedge kHz) //當kHz正緣觸發時，底下的Behavioral Model的敘述會被執行
103 begin //開始
104     d[10]<=d[9]; //d[10]的值變為d[9]的值
105     d[9]<=d[8]; //d[9]的值變為d[8]的值
106     d[8]<=d[7]; //d[8]的值變為d[7]的值
107     d[7]<=d[6]; //d[7]的值變為d[6]的值
108     d[6]<=d[5]; //d[6]的值變為d[5]的值
109     d[5]<=d[4]; //d[5]的值變為d[4]的值
110     d[4]<=d[3]; //d[4]的值變為d[3]的值
111     d[3]<=d[2]; //d[3]的值變為d[2]的值
112     d[2]<=d[1]; //d[2]的值變為d[1]的值
113     d[1]<=d[0]; //d[1]的值變為d[0]的值
114     d[0]<=in; //d[0]的值變為in的值
115 end //結束
116 and(out,d[10],d[9],d[8],d[7],d[6],d[5],d[4],d[3],d[2],d[1],d[0]); //邏輯閘AND，輸入為d[0]~d[10]；輸出為out
117 endmodule //消除彈跳的模組結束

```

7. 心得：

404415073 蔡孟勳

這次的實驗我們試了幾個不同的打法，發現 always 中不能有 and，也發現了一些 always 的問題，然後 PS2 也是負緣觸發，所以 buy 的判斷應該是等於 0 時，啟動購買功能，最困難的點大概就是狀態的轉換，幸好最後還是順利完成了。離期末只剩下專題和期末考，希望都能順利完成。