

1. 組別：第 22 組
2. 組員：404415073 電機二 蔡孟勳 404415055 電機二 劉恩瑞
3. 題目名稱：實驗 11 二十一點
4. 功能說明：

這次的實驗為撰寫一個常見的撲克牌遊戲_二十一點

輸入訊號共有六個，分別為：

Player1 的加牌鍵...第一次為發底牌(不會顯示)，之後依序加牌

Player2 的加牌鍵...第一次為發底牌(不會顯示)，之後依序加牌

Player1 的顯示底牌鍵...可切換目前為底牌或目前發的牌

Player2 的顯示底牌鍵...可切換目前為底牌或目前發的牌

重新開始...可隨時重新開始遊戲

決定結果...雙方都不再加牌後，可按此鍵決定比賽結果。

輸出訊號共有兩個，分別為：

顯示比賽結果

→由 12 顆 LED 以不同形式決定比賽結果。


顯示目前玩家牌的總合及發下的牌或底牌

→由六個七段顯示器顯示，分別為底牌或發下的牌、總和的十

位數、總和的個位數，各有 Player1 和 Player2

整個電路的功能為：模擬撲克牌遊戲_二十一點

5. 硬體架構圖：

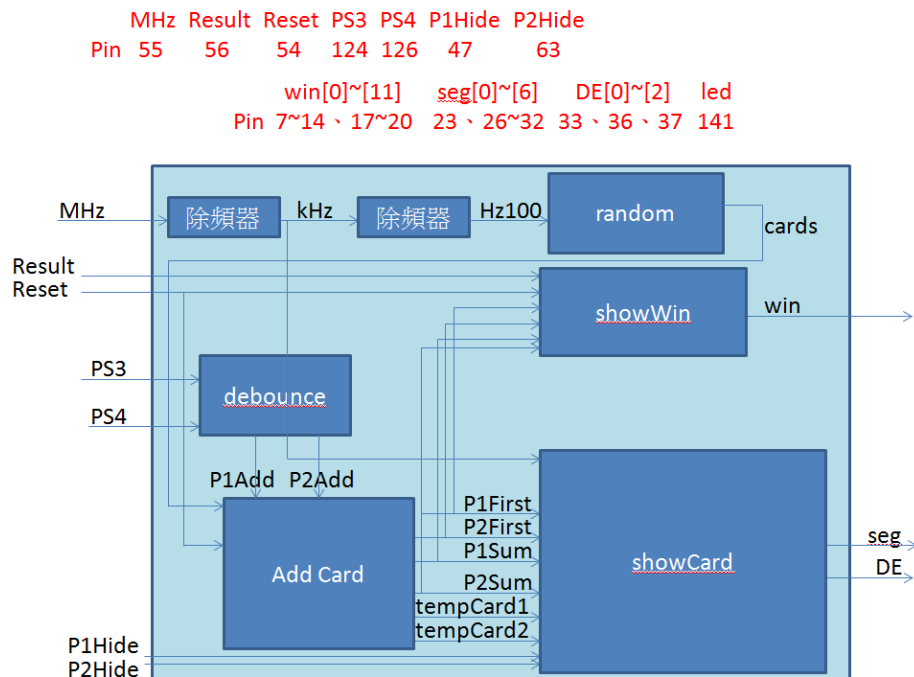

電路設計的想法：

本次實驗為模擬常見的撲克牌遊戲_二十一點，由於燒錄板只能提供 1MHz 的方波，因此我們設計兩個除頻器，分別降至 1kHz 和 100Hz，1kHz 用來消除彈跳、100Hz 用來隨機產生撲克牌。

再來是處理玩家加牌的部分，我們將 Player1 和 Player2 分開處理，因此不一定要等到 Player1 家玩牌後 Player2 才可以加牌，也不一定要交替進行，方法為：將第一次亂數產生的牌暫存起來（即為底牌），之後加的牌依序疊加起來（即為牌的總和），當超過 21 點時，加牌功能就會停止無法進行，按下 Reset 鍵則全部歸零（即重新開始），而 Player1 和 Player2 的加牌鍵為不同按鍵（觸發條件不同），因此可以達到不同步的效果。

最後是顯示的部分，我們只需將加牌部分得到的結果暫存起來，並將之顯示出來即可，總和除 10 取十位數、總和%10 取個位數，並設計一個按鍵，按下後可顯示底牌，為按下則顯示目前亂數產生的牌，最後當按下 Result 後，則可依當時的情況判斷目前誰的總和比較大並顯示相對應的 LED，這樣就可以完成本次實驗了。

6. 程式碼&註解：

```
1 module exp11(seg, DE, win, led, MHz, Reset, Result, PS3, PS4, P1Hide, P2Hide); //Z1點模組宣告
2 input MHz, Reset, Result, PS3, PS4, P1Hide, P2Hide; //輸入為MHz,Reset,Result,PS3,PS4,P1Hide,P2Hide
3 output led; //輸出為led
4 output [6:0]seg; //輸出為seg[0]~[6]
5 output [2:0]DE; //輸出為DE[0]~[2]
6 output [11:0]win; //輸出為win[0]~[11]
7 wire kHz, Hz100, P1Add, P2Add; //用kHz,Hz100,P1Add,P2Add, 4條線來連接不同模組
8 wire [3:0]cards; //用cards[0]~[3]來連接不同模組
9 reg [4:0]tempCard1, tempCard2, P1First, P2First, P1Sum, P2Sum;
10 //保留tempCard1[0]~[4],tempCard2[0]~[4],P1First[0]~[4],P2First[0]~[4],P1Sum[0]~[4],P2Sum[0]~[4]的值到下一次指定新值
11 reg P1count, P2count; //保留P1count,P2count的值到下一次指定新值
12
13 div10000 d1(kHz, MHz); //使用除頻器10000的模組，輸入為MHz，輸出為kHz
14 div10 d2(Hz100, kHz); //使用除頻器10的模組，輸入為kHz，輸出為Hz100
15 debounce d3(P1Add, kHz, PS3); //使用消除彈跳模組，輸入為kHz,PS3，輸出為P1Add
16 debounce d4(P2Add, kHz, PS4); //使用消除彈跳模組，輸入為kHz,PS4，輸出為P2Add
17
18 random(cards, Hz100); //使用隨機的模組，輸入為Hz100，輸出為cards
19
20
21 always@(posedge P1Add or negedge Reset) //當P1Add正緣觸發或Reset負緣觸發時，底下的Behavioral Model的敘述會被執行
22 begin //開始
23 if(~Reset) //如果Reset反相為true，執行以下敘述
24 begin //開始
25 P1Sum<=0; //P1Sum的值變為0
26 P1First<=0; //P1First的值變為0
27 P1count<=0; //P1count的值變為0
28 tempCard1<=0; //tempCard1的值變為0
29 end //結束
30 else //其他情況
31 begin //開始
32 if(P1Sum <= 5'd21) //如果P1Sum的值為21時，執行以下敘述
33 begin //開始
34 if(P1count == 0) //如果P1count的值為0，執行以下敘述
35 begin //開始
36 P1First<=cards; //P1First的值變為cards的值
37 tempCard1<=5'd0; //tempCard1的值變為0
38 P1count<=1; //P1count的值變為1
39 end //結束
40 else //其他情況
41 begin //開始
42 tempCard1<=cards; //tempCard1的值變為cards的值
43 P1Sum<=P1Sum+cards; //P1Sum的值變為P1Sum+cards的值
44 end //結束
45 end //結束
46 end //結束
47
48
49 always@(posedge P2Add or negedge Reset) //當P2Add正緣觸發或Reset負緣觸發時，底下的Behavioral Model的敘述會被執行
50 begin //開始
51 if(~Reset) //如果Reset反相為true，執行以下敘述
52 begin //開始
53 P2Sum<=0; //P2Sum的值變為0
54 P2First<=0; //P2First的值變為0
55 P2count<=0; //P2count的值變為0
56 tempCard2<=0; //tempCard2的值變為0
57 end //結束
58 else //其他情況
59 begin //開始
60 if(P2Sum <= 5'd21) //如果P2Sum的值為21時，執行以下敘述
61 begin //開始
62 if(P2count == 0) //如果P2count的值為時，執行以下敘述
63 begin //開始
64 P2First<=cards; //P2First的值變為cards的值
65 tempCard2<=5'd0; //tempCard2的值變為0
66 P2count<=1; //P2count的值變為0
67 end //結束
68 else //其他情況
69 begin //開始
70 tempCard2<=cards; //tempCard2的值變為cards的值
71 P2Sum<=P2Sum+cards; //P2Sum的值變為P2Sum+cards的值
72 end //結束
73 end //結束
74 end //結束
```

```

76 //使用showCard模組，輸入為P1Sum,P2Sum,P1First,P2First,P1Hide,P2Hide,kHz,tempCard1,tempCard2，輸出為DE,seg
77 showCard s1(DE, seg, P1Sum, P2Sum, P1First, P2First, P1Hide, P2Hide, kHz, tempCard1, tempCard2);
78
79 //使用showWin模組，輸入為Result,Reset,P1Sum,P2Sum,P1First,P2First，輸出為win
80 showWin s2(win, Result, Reset, P1Sum, P2Sum, P1First, P2First);
81
82 assign led=1'b1; //宣告led的值為1
83
84 endmodule //結束模組
85
86 module random(counter, Hz100); //隨機的模組宣告
87 input Hz100; //輸入為Hz100
88 output reg [3:0]counter; //保留輸出counter[0]~[3]的值到下一次指定新值
89 always@(posedge Hz100) //當Hz100正緣觸發時，底下的Behavioral Model的敘述會被執行
90 if(counter == 4'd10) //如果counter的值為10時，執行以下敘述
91 counter<=4'd1; //counter的值變為1
92 else //其他情況
93 counter<=counter+4'd1; //counter的值+1
94 endmodule //結束模組
95
96 module showWin(win, Result, Reset, P1Sum, P2Sum, P1First, P2First); //決定輸贏的模組宣告
97 input Result,Reset; //輸入為Result,Reset
98 input [4:0]P1Sum, P2Sum, P1First, P2First; //輸入為P1Sum[0]~[4],P2Sum[0]~[4],P1First[0]~[4],P2First[0]~[4]
99 output reg [11:0]win; //保留輸出win[0]~[11]的值到下一次指定新值
100 wire [4:0]P1R,P2R; //用P1R[0]~[4],P2R[0]~[4]連接不同的模組
101 assign P1R = P1Sum+P1First; //宣告P1R的值等於P1Sum+P1First的值
102 assign P2R = P2Sum+P2First; //宣告P2R的值等於P2Sum+P2First的值
103
104 always@(negedge Result or negedge Reset) //當Result正緣觸發或Reset負緣觸發時，底下的Behavioral Model的敘述會被執行
105 begin //開始
106 if(~Reset) //如果Reset反相為true，執行以下敘述
107 win = 12'b000_000_000_000; //win的值變為000_000_000_000
108 if(~Result) //如果Result反相為true，執行以下敘述
109 begin //開始
110 if(P1R > 5'd21 && P2R > 5'd21) //如果P1R的值大於21且P2R的值大於21，執行以下敘述
111 win = 12'b011_111_111_110; //win的值變為011_111_111_110
112 else if(P1R > 5'd21) //其他如果P1R的值大於21
113 win = 12'b000_000_000_001; //win的值變為000_000_000_001
114 else if(P2R > 5'd21) //其他如果P2R的值大於21
115 win = 12'b100_000_000_000; //win的值變為100_000_000_000
116 else if(P1R > P2R) //其他如果P1R的值大於P2R的值
117 win = 12'b100_000_000_000; //win的值變為100_000_000_000
118 else if(P1R < P2R) //其他如果P1R的值小於P2R的值
119 win = 12'b000_000_000_001; //win的值變為000_000_000_001
120 else //其他情況
121 win = 12'b011_111_111_110; //win的值變為011_111_111_110
122 end //結束
123 end //結束
124 endmodule //結束模組
125
126 module showCard(DE, seg, P1Sum, P2Sum, P1First, P2First, P1Hide, P2Hide, kHz, tempCard1, tempCard2);
127 input kHz, P1Hide, P2Hide; //輸入為kHz,P1Hide,P2Hide
128 input [4:0]P1Sum, P2Sum, tempCard1, tempCard2, P1First,P2First;
129 //輸入為P1Sum[0]~[4],P2Sum[0]~[4],tempCard1[0]~[4],tempCard2[0]~[4],P1First[0]~[4],P2First[0]~[4]
130 output reg [2:0]DE; //保留輸出DE[0]~[2]的值到下一次指定新值
131 output reg [6:0]seg; //保留輸出seg[0]~[6]的值到下一次指定新值
132 reg [4:0]temp1, temp2, temp3, temp4, number;
133 //保留temp1[0]~[4],temp2[0]~[4],temp3[0]~[4],temp4[0]~[4], number[0]~[4]的值到下一次指定新值
134 always@(posedge kHz) //當kHz正緣觸發時，底下的Behavioral Model的敘述會被執行
135 begin //開始
136 if(DE == 3'b110) //如果DE的值為6時，執行以下敘述
137 DE<=3'b000; //DE的值變為0
138 else //其他情況
139 DE<=DE+3'b001; //DE的值+1
140 end //結束
141
142 always@(*) //當裡面的值變動時，底下的Behavioral Model的敘述會被執行
143 case (DE) //當DE的值為true時，執行以下敘述
144 3'b000: //DE的值為0
145 begin //開始
146 if(P1Hide == 0) //如果P1Hide的值為0，執行以下敘述
147 number<=tempCard1; //number的值變為tempCard1的值
148 else //其他情況
149 number<=P1First; //number的值變為P1First的值
150 end //結束
151
152 3'b001: //DE的值為1
153 begin //開始
154 number<=P1Sum/5'd10; //number的值變為P1Sum/10的值
155 end //結束
156 3'b010: //DE的值為2
157 begin //開始
158 number<=P1Sum%5'd10; //number的值變為P1Sum%10的值
159 end //結束
160 3'b011: //DE的值為3
161 begin //開始
162 if(P2Hide == 0) //如果P2Hide的值為0，執行以下敘述
163 number<=tempCard2; //number的值變為tempCard2的值
164 else //其他情況
165 number<=P2First; //number的值變為P2First的值
166 end //結束
167 3'b100: //DE的值為4
168 begin //開始
169 number<=P2Sum/5'd10; //number的值變為P2Sum/10的值
170 end //結束
171 3'b101: //DE的值為5
172 begin //開始
173 number<=P2Sum%5'd10; //number的值變為P2Sum%10的值
174 end //結束
175 endcase //結束case

```

```

176 always@(*) //當裡面的值變動時，底下的Behavioral Model的敘述會被執行
177 = case(number) //當number的值為true時，執行以下敘述
178     5'd0:seg=7'b1111_110; //number的值為0時，七段顯示器顯示0
179     5'd1:seg=7'b0110_000; //number的值為1時，七段顯示器顯示1
180     5'd2:seg=7'b1101_101; //number的值為2時，七段顯示器顯示2
181     5'd3:seg=7'b1111_001; //number的值為3時，七段顯示器顯示3
182     5'd4:seg=7'b0110_011; //number的值為4時，七段顯示器顯示4
183     5'd5:seg=7'b1011_011; //number的值為5時，七段顯示器顯示5
184     5'd6:seg=7'b1011_111; //number的值為6時，七段顯示器顯示6
185     5'd7:seg=7'b1110_000; //number的值為7時，七段顯示器顯示7
186     5'd8:seg=7'b1111_111; //number的值為8時，七段顯示器顯示8
187     5'd9:seg=7'b1111_011; //number的值為9時，七段顯示器顯示9
188     default:seg=7'b0001_111; //number的值為其他的值時，顯示倒過來的f
189 endcase //結束case
190 endmodule //結束模組
191

```

```

192 =module debounce(out, kHz, in); //消除彈跳的模組宣告
193 input kHz, in; //輸入為kHz,in
194 output out; //輸出為out
195 reg [10:0]d; //保留d[0]~d[10]的值到下一次指定新值
196 always@(posedge kHz) //當kHz正緣觸發時，底下的Behavioral Model的敘述會執行
197 = begin //開始
198     d[10]<=d[9]; //d[10]的值變為d[9]的值
199     d[9]<=d[8]; //d[9]的值變為d[8]的值
200     d[8]<=d[7]; //d[8]的值變為d[7]的值
201     d[7]<=d[6]; //d[7]的值變為d[6]的值
202     d[6]<=d[5]; //d[6]的值變為d[5]的值
203     d[5]<=d[4]; //d[5]的值變為d[4]的值
204     d[4]<=d[3]; //d[4]的值變為d[3]的值
205     d[3]<=d[2]; //d[3]的值變為d[2]的值
206     d[2]<=d[1]; //d[2]的值變為d[1]的值
207     d[1]<=d[0]; //d[1]的值變為d[0]的值
208     d[0]<=in; //d[0]的值變為in的值
209 end //結束
210
211 //邏輯閘AND，輸入為d[0]~d[10]；輸出為out
212 and(out,d[10],d[9],d[8],d[7],d[6],d[5],d[4],d[3],d[2],d[1],d[0]);
213
214 endmodule //消除彈跳的模組結束
215

```

```

216 =module div10000(out, in); //除頻器除以10000的模組宣告
217 input in; //輸入為in
218 output reg out; //保留輸出out的值到下一次指定新值
219 reg [12:0]counter; //保留輸出counter[0]~[12]的值到下一次指定新值
220 always@(posedge in) //當in正緣觸發時，底下的Behavioral Model的敘述會被執行
221 if(counter==13'd4999) //如果counter的值等於4999時，執行以下敘述
222 = begin //開始
223     counter<=13'd0; //counter的值變為0
224     out<=~out; //out反相
225 end //結束
226 else //其他情況
227     counter<=counter+13'd1; //counter的值+1
228 endmodule //結束模組
229
230 =module div10(out, in); //除頻器除以10的模組宣告
231 input in; //輸入為in
232 output reg out; //保留輸出out的值到下一次指定新值
233 reg [2:0]counter; //保留輸出counter[0]~[2]的值到下一次指定新值
234 always@(posedge in) //當in正緣觸發時，底下的Behavioral Model的敘述會被執行
235 if(counter==3'd4) //如果counter的值等於4時，執行以下敘述
236 = begin //開始
237     counter<=3'd0; //counter的值變為0
238     out<=~out; //out反相
239 end //結束
240 else //其他情況
241     counter<=counter+3'd1; //counter的值+1
242 endmodule //結束模組

```

7. 心得：

404415073 蔡孟勳

這次的專題，我們抽到了比較簡單的 21 點，在加牌或顯示的邏輯上其實都還好，不難想出來，但因為這次沒有附硬體架構圖，因此若沒有在打程式之前先規劃好，則最後很可能會亂掉或不知道該從何 debug。

經過這次的專題後，我了解到自己其實對 verilog 的語法還不是那麼的熟悉，還是會出錯在一些基本的語法上，也了解到往後在設計更複雜的電路時，應該要先規劃好硬體架構圖（最好是先畫在紙上），這樣不僅能讓自己更加清楚自己的程式內容，還能讓未看過程式碼的人能更快了解我們設計的程式。